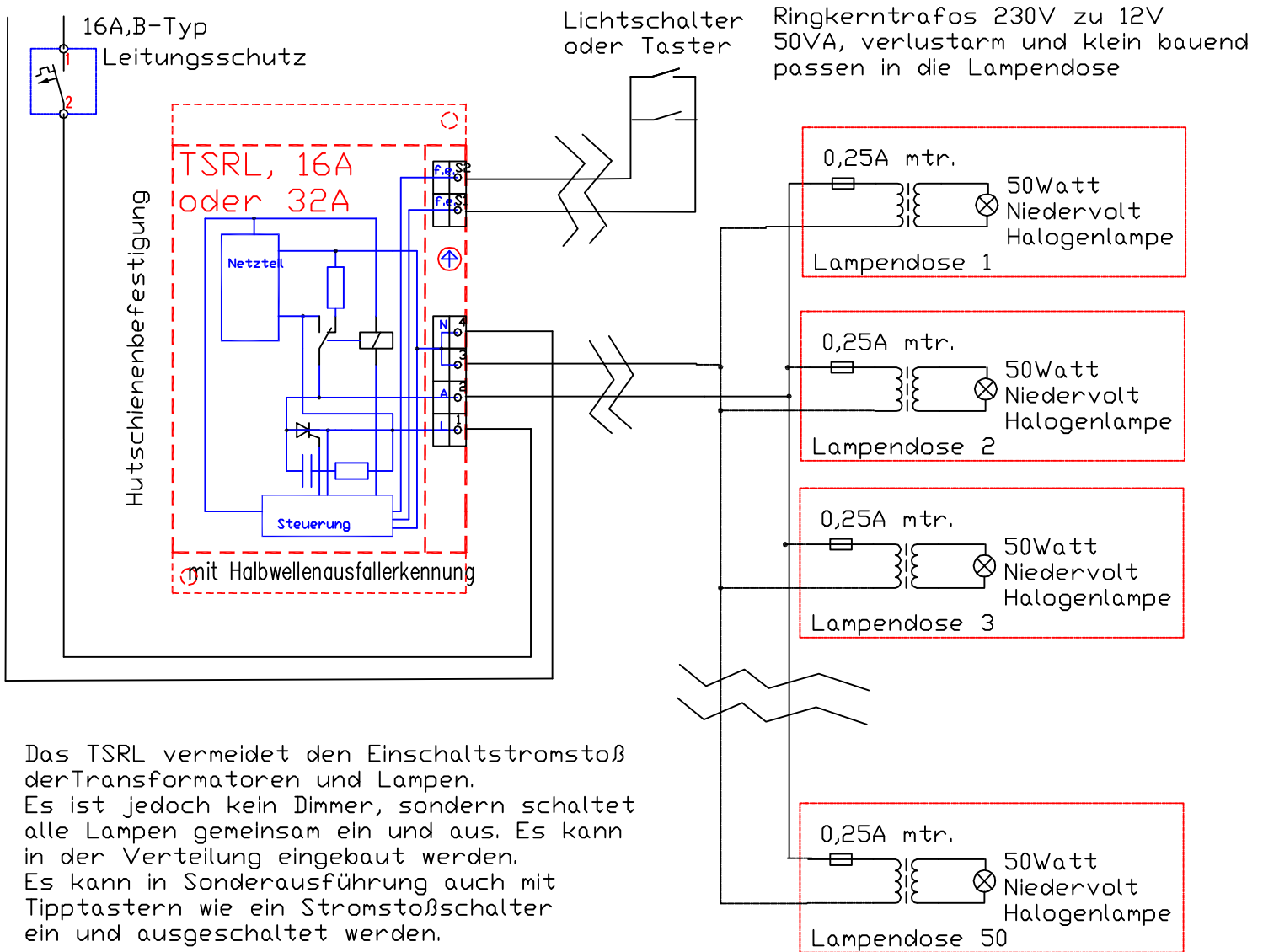


Netz 230V

Für Halogenlampen Deckenbeleuchtung

N L1,2,3



Das TSRL vermeidet den Einschaltstromstoß der Transformatoren und Lampen. Es ist jedoch kein Dimmer, sondern schaltet alle Lampen gemeinsam ein und aus. Es kann in der Verteilung eingebaut werden. Es kann in Sonderausführung auch mit Tipptastern wie ein Stromstoßschalter ein und ausgeschaltet werden.

entweder Feinsicherung am Trafo
oder eingebauter Temperaturschutzschalter

Niedervolt Halogen Beleuchtung mit 50 Lampen a 50Watt an einem 16A B Automat abgesichert. Der 50VA Ringkerntrafo und die primäre Trafosicherung befinden sich zusammen mit der Lampe in der Universal-Lampendose oder liegt lose auf der Zwischendecke. Die Zuleitung ist mit 1,5 qmm zu allen Trafos ausgelegt. Die Trafosicherungen mit 0,25A lösen nur bei Kurzschluß oder bei Einbau von zu großen Lampen aus.