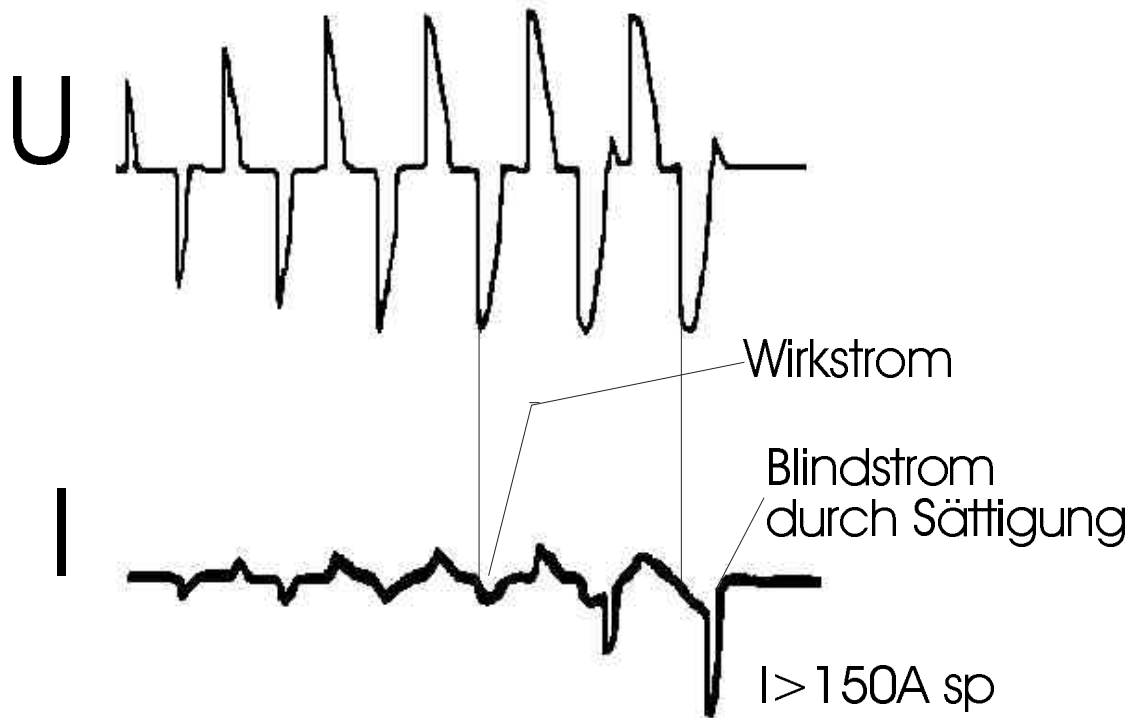


1kVA Ringkerntrafo mit sym.andimmendem Halbleiterrelais eingeschaltet.

Trotz Nennlast löst Sicherung aus, weil Trafo in Sättigung geht.



TSEme016.cdr

Emeko, Dimmer-auf-Trafo2.cdr